

## Chap 3 : Circuits comportant des dérivations

### I) Circuits avec dérivations

#### Activité 1 scooter Droopy

Ils comportent plusieurs boucles

Le générateur transfère de l'énergie électrique à chaque dipôle en dérivation

### II) Etude d'un circuit avec dérivations

#### Activité 2

- Lampe dévissée ou grillée ?
- Une lampe en court-circuit ?
- Le générateur en court-circuit ?